
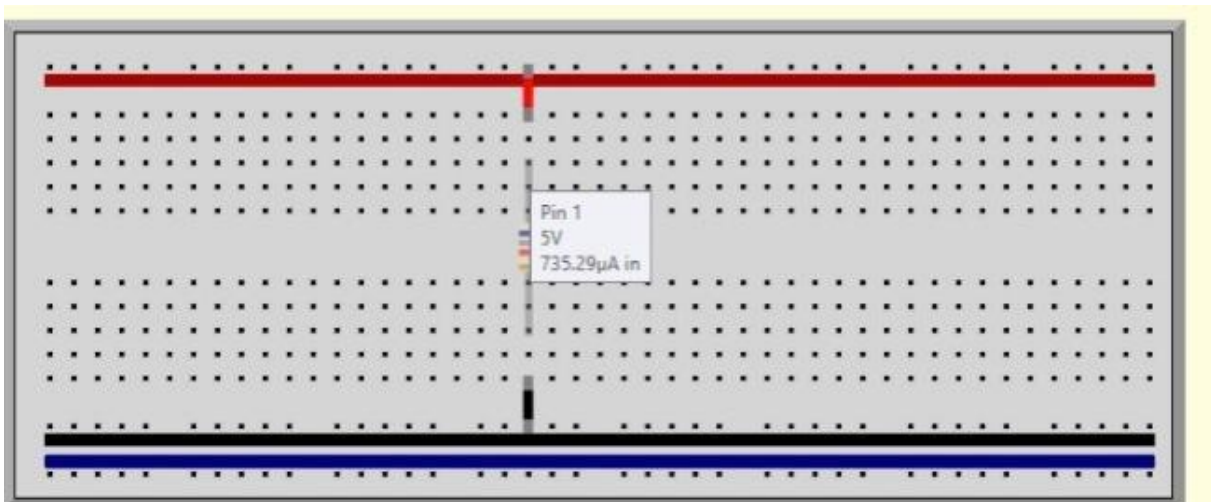



Fișă laborator 1 - online
rev. 2**ID = 69****1.a) Verificarea legii lui Ohm**

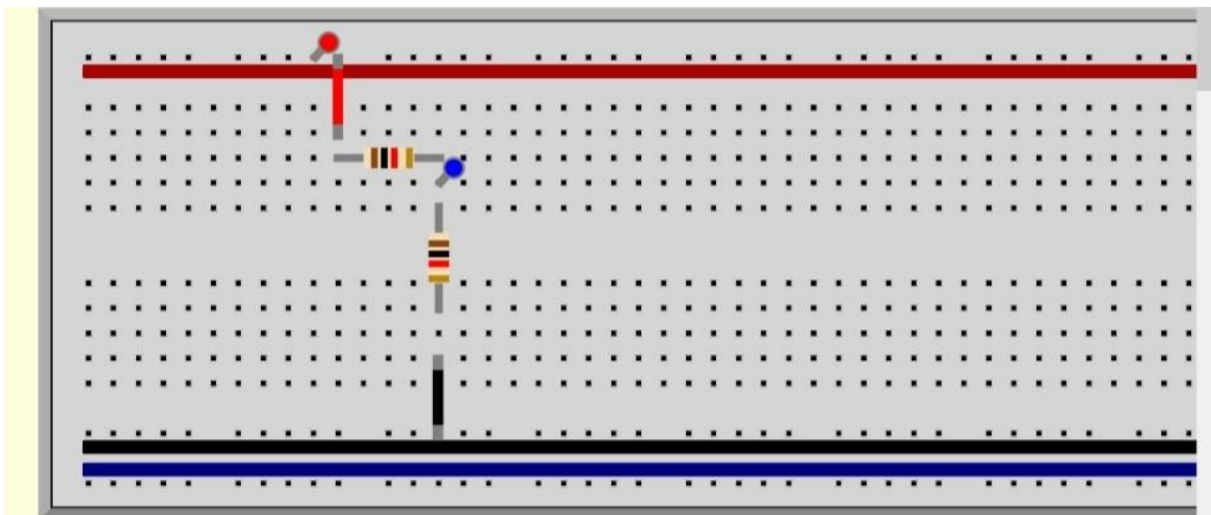$R_{1 \text{ calc}} = 7,9 \text{ K}\Omega$ $R_{1 \text{ ales}} = 6,8 \text{ K}\Omega$ $\text{tol.} = 5 \text{ [\%]}$ $U_1 = 5 \text{ V}$
 $I_1 = 735,29 \mu\text{A}$ $R_1 = U_1 / I_1 = 5 \text{ V} / 735,29 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 6,8 \text{ K}\Omega$
Citire codul culorilor: cifra 1 = albastru [6]
cifra 2 = gri [8]
cifra 3 = rosu [$\cdot 10^2$]



$R_{2 \text{ calc}} = 10 \Omega$ $R_{2 \text{ ales}} = 10 \Omega$ $\text{tol.} = 5 \text{ [\%]}$ $U_2 = 5 \text{ V}$ $I_2 = 500 \text{ mA}$
 $R_2 = U_2 / I_2 = 5 \text{ V} / 500 \cdot 10^{-3} = 10 \Omega$
Citire codul culorilor: cifra 1 = maro [1]
cifra 2 = negru [0]
cifra 3 = negru [$\cdot 1$]

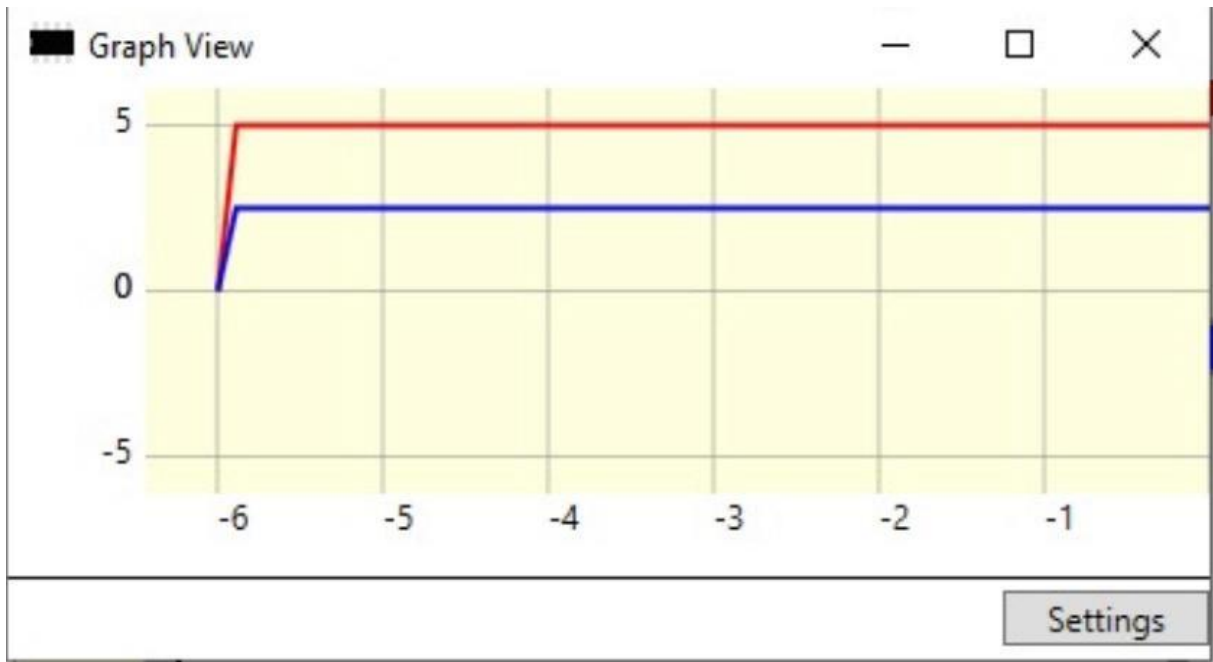2a) Divizor de tensiune format cu două rezistențe cu $R_1 = R_2 = 1 \text{ K}$ 





$C_Y=2V/div$ $N_{YA}=2.5div$ $N_{YB}=1.25div$

2b) Divizor de tensiune format cu două rezistențe funcție de I_D

$R_{11\text{ calc}}=690\Omega$ $R_{21\text{ calc}}=1725\Omega$ $R_{12\text{ calc}}=6,73K\Omega$ $R_{22\text{ calc}}=5,08K\Omega$


$R_{11\text{ ales}}=680\Omega$ $R_{21\text{ ales}}=1500\Omega$ $R_{12\text{ ales}}=6,8K\Omega$ $R_{22\text{ ales}}=4,7K\Omega$

$U_{A1}=5V$ $U_{B1}=3,44V$ $\frac{U_{B1}}{U_{A1}}=1,453$ $\frac{R_{21}}{R_{11}+R_{21}}=1500/2180=0,688$

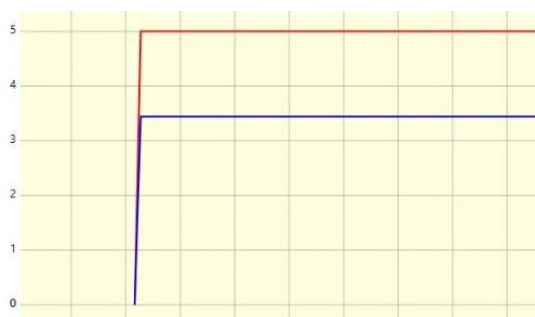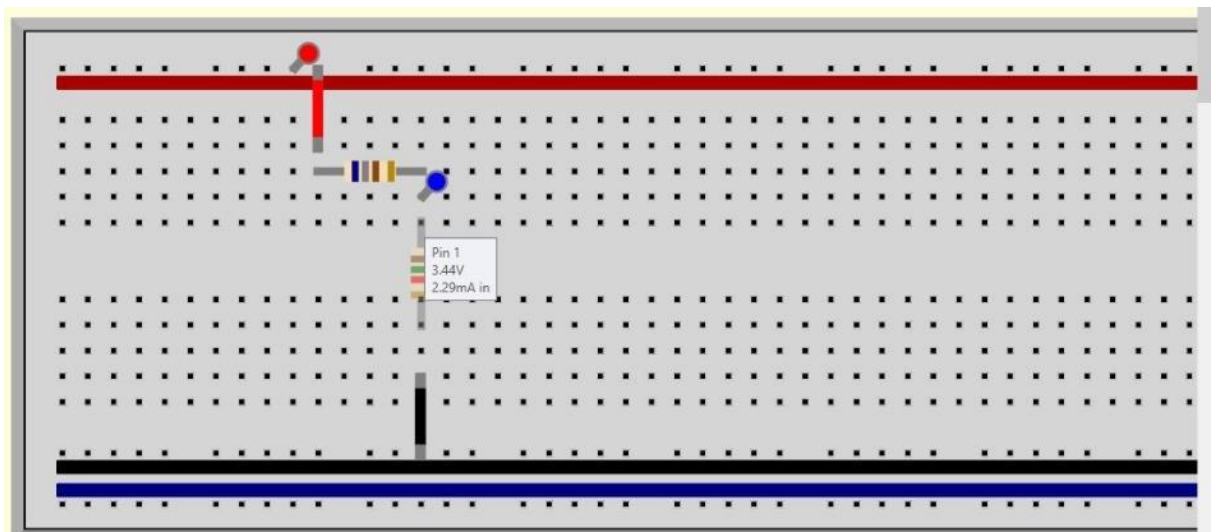

set 1: $C_Y = 2V/div$ $N_{YA} = 2,5div$ $N_{YB} = 1div$

$$U_{A2} = 5V \quad U_{B2} = 2,04V \quad \frac{U_{B2}}{U_{A2}} = 0,408 \quad \frac{R_{22}}{R_{12} + R_{22}} = 4,7/11,5 = 0,4$$

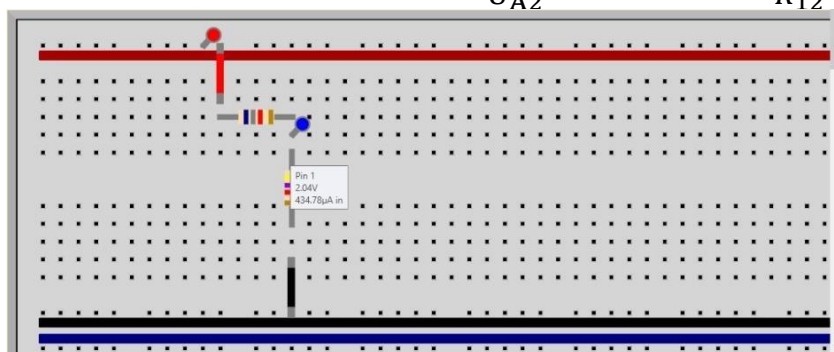

set 2: $C_Y = 1V/div$ $N_{YA} = 5div$ $N_{YB} = 3,44div$

2c) Divizor de tensiune format cu trei rezistențe

$$R_{1 \text{ calc}} = 6,73K\Omega$$

$$R_{2 \text{ calc}} = 5,08K\Omega$$

$$R_{3 \text{ calc}} = 4,5K\Omega$$

$$R_{1 \text{ ales}} = 6,8K\Omega$$

$$R_{2 \text{ ales}} = 4,7K\Omega$$

$$R_{3 \text{ ales}} = 4,7K\Omega$$

$$R_1: \quad \text{tol} = 5 \text{ [%]} \quad \text{cifra 1} = \text{albastru}[6] \quad \text{cifra 2} = \text{gri}[8] \quad \text{cifra 3} = \text{rosu}[*10^2]$$

$$R_2: \quad \text{tol} = 5 \text{ [%]} \quad \text{cifra 1} = \text{galben}[4] \quad \text{cifra 2} = \text{violet}[7] \quad \text{cifra 3} = \text{rosu}[10^2]$$

$$R_3: \quad \text{tol} = 5 \text{ [%]} \quad \text{cifra 1} = \text{galben}[4] \quad \text{cifra 2} = \text{violet}[7] \quad \text{cifra 3} = \text{rosu}[10^2]$$


$$U_A = 5V \quad U_B = 2,9V \quad U_C = 1,45V$$

$$\left\{ \frac{U_B}{U_A} \right\}_{\text{mas}} = 2,9/5 = 0,58$$

$$\left\{ \frac{U_B}{U_A} \right\}_{\text{calc}} = R_2 + R_3 / R_1 + R_2 + R_3 = 9,58/16,31 = 0,58$$

$$\left\{ \frac{U_2}{U_A} \right\}_{\text{mas}} = (U_B - U_C) / U_A = R_2 / (R_1 + R_2 + R_3) = 4,7/16,2 = 0,29$$
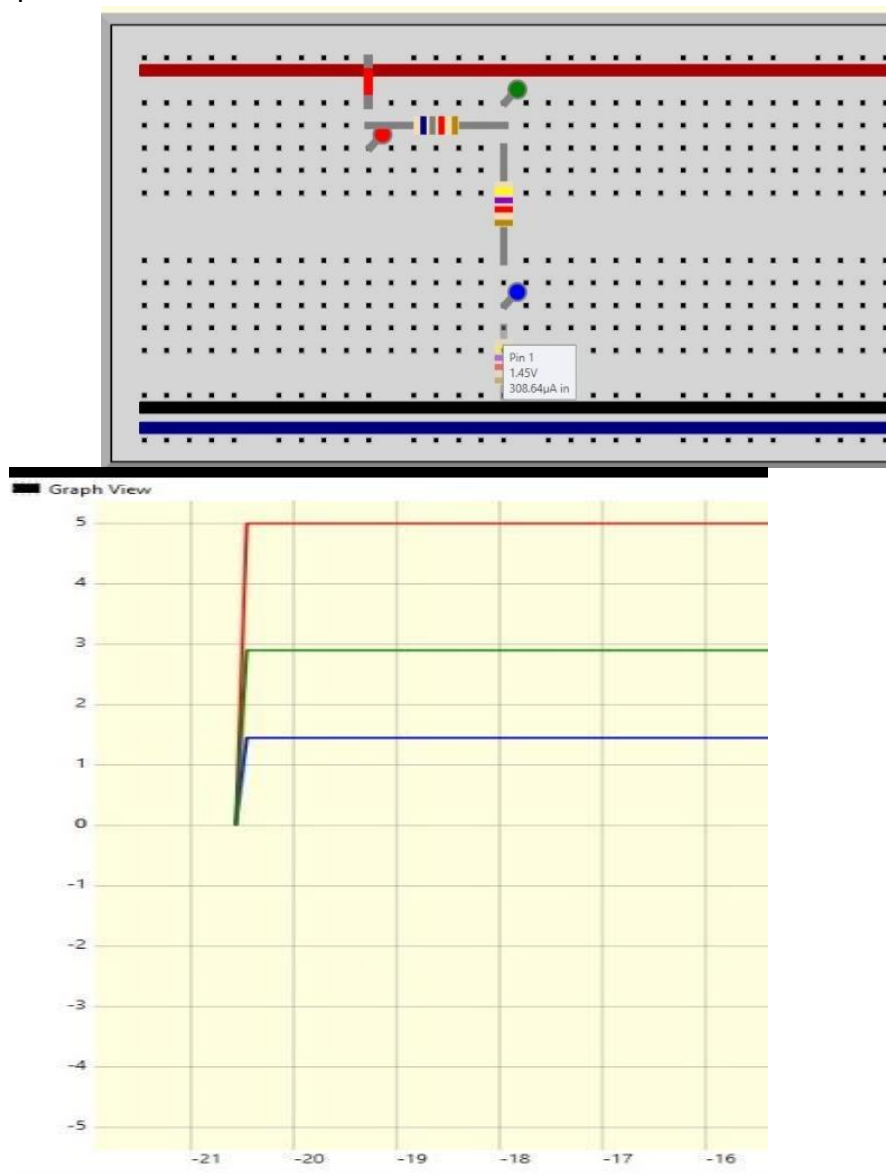
$$\left\{ \frac{U_2}{U_A} \right\}_{\text{calc}} = R_2 / (R_1 + R_2 + R_3) = 5,08/16,31 = 0,31$$



$C_Y = 1\text{V/div}$

$N_{Y_A} = 5\text{div}$

$N_{Y_B} = 2,9\text{div}$

$N_{Y_C} = 1,45\text{div}$


3. Realizarea unor circuite date pe placa de test

$$R_{1 \text{ calc}} = 6,9 \text{ K}\Omega$$


$$R_{1 \text{ ales}} = 6,8 \text{ K}\Omega$$

$$R_{2 \text{ calc}} = 17,25 \text{ K}\Omega$$

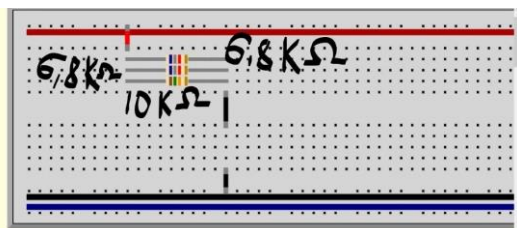
$$R_{2 \text{ ales}} = 15 \text{ K}\Omega$$



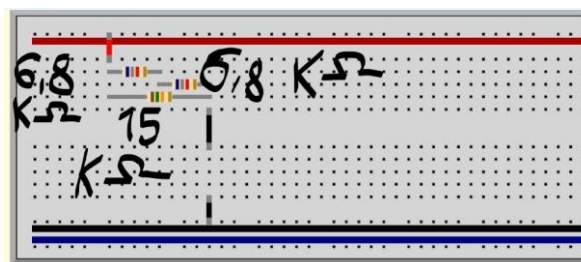
circuit 1 $R_{AB \text{ calc}} = 2,77315585 \text{ K}\Omega$
 $R_{AB \text{ mäs}} = 2,77173913 \text{ K}\Omega$



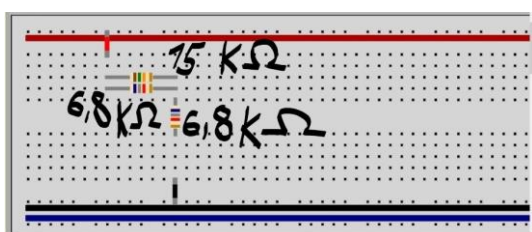circuit 2 $R_{AB \text{ calc}} = 7,13286713 \text{ K}\Omega$
 $R_{AB \text{ mäs}} = 7,13307464 \text{ K}\Omega$



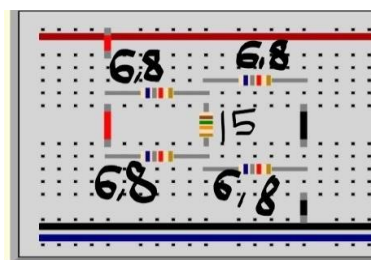circuit 3 $R_{AB \text{ calc}} = 11,4788991 \text{ K}\Omega$
 $R_{AB \text{ mäs}} = 11,4789476 \text{ K}\Omega$



circuit 4 $R_{AB \text{ calc}} = 6,799 \text{ K}\Omega$
 $R_{AB \text{ mäs}} = 6,8 \text{ K}\Omega$

4. Proiectarea și realizarea unor circuite rezistive pe placa de test

$$R_{1 \text{ ales}} = 6,8 \text{K}\Omega$$

$$R_{2 \text{ ales}} = 15 \text{K}\Omega$$


$$R_{AB \text{ 1 dorit}} = 6900 \Omega$$

$$R_{AB \text{ 2 dorit}}$$


$$= 22080 \Omega$$

$$R_{AB \text{ 3 dorit}} = 38640 \Omega$$

schema proiectată:

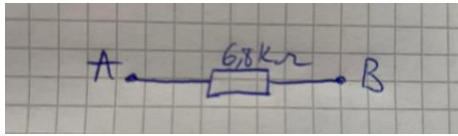

realizarea pe placa de test:

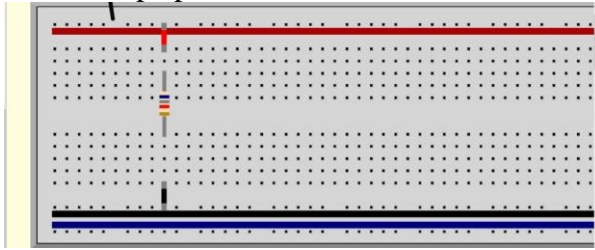


circuit 1 $R_{AB \text{ calc}} = 6,8 \text{K}\Omega$


$$R_{AB \text{ mäs}} = 6,800038 \text{K}\Omega$$

$$\varepsilon = -1,449\%$$

schema proiectată:

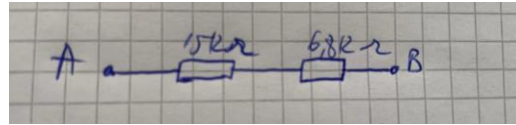

realizarea pe placa de test:

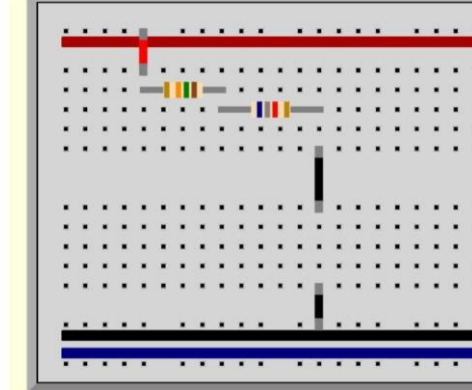


circuit 2 $R_{AB \text{ calc}} = R_1 + R_2 = 21,8 \text{K}\Omega$


$$R_{AB \text{ mäs}} = U/I = 21,799 \text{K}\Omega$$

$$\varepsilon = -1,268\%$$

schema proiectată:

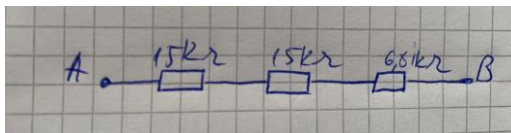

realizarea pe placa de test:

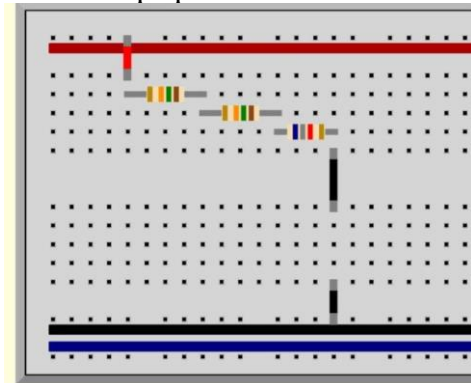

circuit 3 $R_{AB \text{ calc}} = R_1 + R_2 + R_2 = 36,8 \text{K}\Omega$

$$R_{AB \text{ mäs}} = U/I = 5/135,87 \cdot 10^{-6} = 36,799 \text{K}\Omega$$

$$\varepsilon = -4,761\%$$